

Układy mikroprogramowane


1. WPROWADZENIE DO MIKROPROGRAMOWANIA	2
2. PRZYKŁADOWY UKŁAD MIKROPROGRAMOWANY	3
2.1. UKŁAD STERUJĄCY	3
2.2. UKŁAD WYKONAWCZY	6
2.3. FORMAT MIKROROZKAZU	10
3. ZESTAW LABORATORYJNY	12

1. Wprowadzenie do mikroprogramowania

Mikroprogramowane układy cyfrowe składają się z dwóch części:

- części wykonującej operacje na danych wejściowych (układ wykonawczy),
- części sterującej wykonywaniem tych operacji (układ sterujący).

Schemat takiego układu przedstawia rysunek 1. Układ sterujący kontroluje pracę układu wykonawczego poprzez linie sterowania S_i . Liniami tymi przesyłane są sygnały wybierające rodzaj operacji, która ma być wykonana przez układ wykonawczy oraz sygnały wskazujące, skąd mają być pobrane argumenty dla tej operacji. Układ wykonawczy informuje o swoim stanie za pomocą sygnałów przesyłanych liniami warunków W_i . Pojawiają się tam np. sygnały mówiące o wyniku ostatniej operacji. Sygnały te wpływają na dalsze działanie jednostki sterującej. Laboratoryjny układ wykonawczy posiada dwa ośmiobitowe wejścia danych WE_1 i WE_0 i szesnastobitowe wyjście danych WY (utworzone z bitów zapisanych w dwóch ośmiobitowych rejestrach RW i MK).

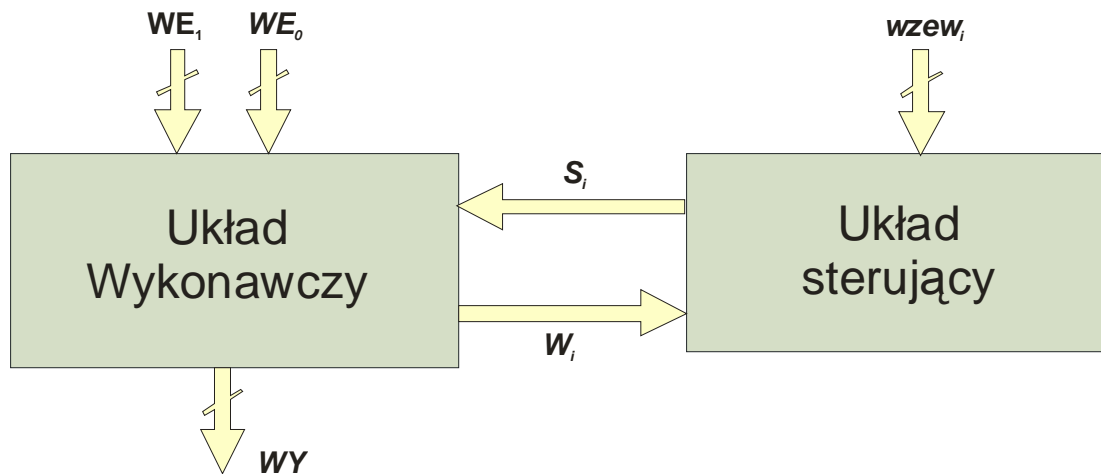

Rysunek 1. Schemat blokowy układu mikroprogramowanego.

Układ sterujący można zaprojektować na dwa różne sposoby: jako automat synchroniczny lub jako układ z pamięcią. Pierwszy sposób polega na zaprojektowaniu takiego automatu synchronicznego, którego działanie (przejścia ze stanu do stanu) jest określone przez algorytm wykonywany przez układ wykonawczy. Na podstawie algorytmu buduje się tabelę przejść i wyjść automatu. Jednym z rozwiązań może być automat zwany rozdzielaczem sterującym, w którym stany kodowane są w kodzie „1 z n” (przerzutników jest tyle, ile jest stanów).


Drugi sposób polega na utworzeniu odpowiedniego programu działającego zgodnie z wymaganym algorytmem i zapisaniu go w pamięci. Układ taki nazywany jest mikroprogramowanym układem sterującym. Kolejne rozkazy programu nazywane są mikrorozkazami lub mikroinstrukcjami. Mikroinstrukcje składają się z mikrooperacji, czyli zestawu bitów przeznaczonych do sterowania poszczególnymi blokami układu. Układ mikroprogramowany wyróżnia się prostotą i przejrzystością budowy. Zastosowanie mikroprogramowania pozwala na łatwą modyfikację działania jednostki sterującej poprzez wymianę mikroprogramu, bez konieczności modyfikowania struktury sprzętowej układu.

2. Przykładowy układ mikroprogramowany

2.1. Układ sterujący

W skład układu sterującego wchodzi:

- pamięć **ROM**,
- układ adresowania (licznik mikrorozkazów **LA** oraz multiplekser skoku **MUX W**),
- układ implementacji pętli (licznik pętli **LP** oraz multiplekser ładowania licznika **MUX L**).

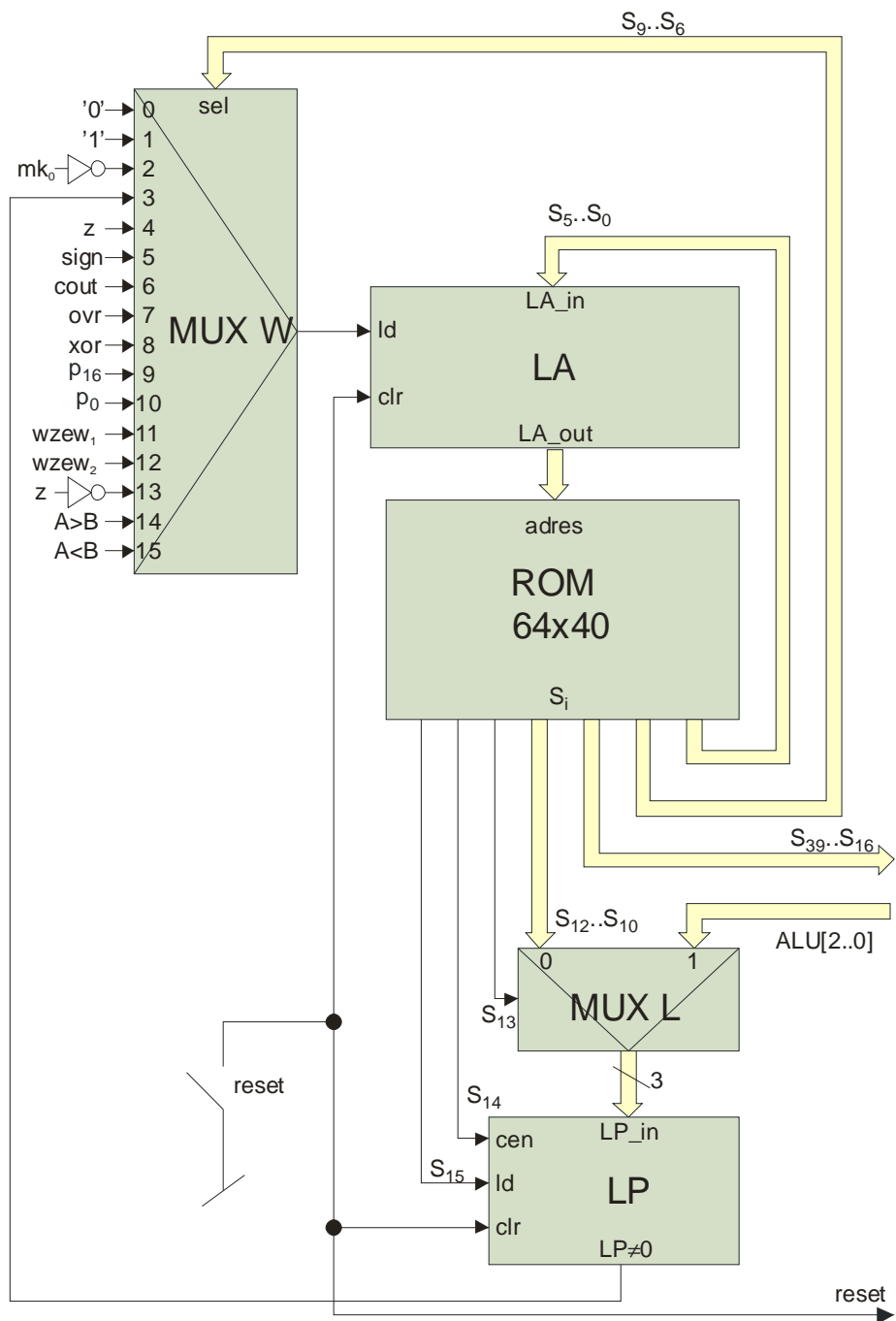

Rysunek 2. Schemat blokowy układu sterującego

Układy mikroprogramowane

Pamięć ROM

Pamięć **ROM** ma pojemność 64 słów 40 bitowych. Bity $S_{39} - S_{16}$ są przeznaczone do sterowania układem wykonawczym. Pozostałe bity $S_{15} - S_0$ odpowiadają za sterowanie układem sterującym. Wybór komórki pamięci następuje poprzez podanie (z układu adresowania) adresu na wejście **adres** pamięci **ROM**. W układzie laboratoryjnym moduł pamięci **ROM** został zrealizowany jako pamięć RAM, która może być w czasie ćwiczenia zapisywana z komputera poprzez łącze szeregowe RS232.

Układ adresowania

Licznik adresu LA jest 6-bitowym licznikiem, który wykonuje dwie operacje: inkrementację zawartości oraz ładowanie licznika wartością z wyjścia pamięci **ROM**. Wyjście licznika jest podane na wejście **adres** pamięci **ROM** i służy do wyboru kolejnego mikrorozkazu.

Gdy na wejściu **ld** licznika **LA** jest zero, to następuje inkrementacja jego zawartości, natomiast gdy na wejściu **ld** jest jedynka, to licznik zostaje załadowany wartością podaną na wejście **LA_in** (czyli adresem skoku zapisanym w mikroprogramie na bitach $S_5 - S_0$). Załadowanie nowej zawartości powoduje wykonanie skoku w mikroprogramie, który może być warunkowy lub bezwarunkowy. Zależy to od stanu na wyjściu **multipleksera warunku MUX W**. Wartość na wyjściu tego multipleksera zależy od jego wysterowania, czyli od wartości bitów $S_9 - S_6$ słowa mikrorozkazu. Jeśli bity te mają wartość 0000, to na wyjściu multipleksera jest zero i jako następny wykonywany jest mikrorozkaz umieszczony pod kolejnym adresem w pamięci **ROM** (inkrementacja licznika **LA**). Jeśli bity te mają wartość 0001, to na wyjściu multipleksera skoku jest jedynka i wykonany zostanie skok bezwarunkowy (załadowanie licznika **LA**). Jeśli bity te mają wartości od 0010 do 1111, to wartość na wyjściu multipleksera zależy od stanu na odpowiednim wejściu, czyli od wybranego warunku skoku. Na przykład, gdy bity $S_9 - S_6$ słowa mikrorozkazu mają wartość 0010, to warunkiem jest zanegowana wartość bitu mk_0 . W tabeli 1 przedstawiono możliwości wyboru warunku skoku, a w tabeli 2 sygnały sterujące licznikiem adresu **LA**.

Tabela 1: Sterowanie multiplekserem warunków skoku.

Sterowanie Bity $S_9 - S_6$	Wejście multipleksera	Opis
0000	0	Inkrementacja licznika adresów
0001	1	Skok bezwarunkowy
0010	$\sim mk_0$	Negacja najmniej znaczącego bitu rejestru MK
0011	LP\neq0	Wyjście LP\neq0 licznika pętli LP
0100	z	Bit zero z rejestru znaczników
0101	sign	Bit znaku z rejestru znaczników
0110	cout	Bit przeniesienia z rejestru znaczników
0111	ovr	Bit nadmiaru z rejestru znaczników
1000	xor	Bit będący wartością XOR najbardziej znaczących bitów argumentów ALU
1001	P₁₆	Bit rw₇ wysuwany z rejestru RW podczas przesuwania w lewo
1010	P₀	Bit mk_0 rejestru MK podczas przesuwania w prawo

Układy mikroprogramowane

<i>Sterowanie</i> Bity S₉ – S₆	<i>Wejście</i> <i>multipleksera</i>	<i>Opis</i>
1011	wzew₁	Warunek zewnętrzny z pakietu z układem FPGA z przełącznika SW3. Gdy ustawiony w pozycji górnej, to na wejście multipleksera podawana jest wartość 0. Gdy ustawiony w pozycji dolnej, to na wejście multipleksera podawana jest wartość 1.
1100	wzew₂	Warunek zewnętrzny z pakietu z układem FPGA odczytywany ze złącza SV8 (bit D7)
1101	~z	Negacja bitu zero z rejestru znaczników
1110	A>B	Argument A w kodzie NKB większy od argumentu B
1111	A<B	Argument A w kodzie NKB mniejszy od argumentu B

Tabela 2: Sterowanie licznika adresów **LA**:

<i>Id</i>	<i>clr</i>	<i>Opis</i>
1	1	Ładowanie licznika LA wartością podaną na wejście LA_in (bity S₅ – S₀)
0	1	Inkrementacja zawartości licznika
X	0	asynchroniczne zerowanie licznika

Licznik pętli LP

Licznik **LP** służy do implementacji w mikroprogramie pętli. Jest to 3-bitowy licznik z asynchronicznym zerowaniem sygnałem **clr**, zezwoleniem na zliczanie **cen**, oraz z synchronicznym ładowaniem **ld**. Wyjście **LP≠0** przyjmuje wartość zero, gdy wszystkie bity licznika mają wartość zero, w przeciwnym razie na wyjściu **LP≠0** jest jedynka.

Gdy wejście **ld** licznika ma wartość jeden, to do licznika wpisywana jest wartość z wyjścia multipleksera **MUX L**. Gdy bit **s₁₃** ma wartość zero, to na wyjściu multipleksera jest wartość odpowiadająca bitom **S₁₂ – S₁₀** mikrorozkazu. Gdy bit **s₁₃** ma wartość jeden, to na jego wyjściu jest wartość, odpowiadająca trzem najmłodszym bitom wyjścia układu **ALU**. W tabeli 3 pokazano sposób sterowania licznikiem pętli.


Tabela 3: Sterowanie licznikiem pętli **LP**:

<i>Wejścia</i>			<i>Wyjścia</i>	<i>Opis</i>
<i>clr</i>	<i>ld</i> S₁₅	<i>cen</i> S₁₄	LP≠0	
1	X	X	0	Asynchroniczne zerowanie
0	0	0	LP≠0	Podtrzymanie zawartości licznika
0	1	x	LP≠0	Synchroniczne ładowanie zawartości
0	0	1	LP≠0	Dekrementacja zawartości licznika

2.2. Układ wykonawczy

W skład układu wykonawczego wchodzi:

- trzy ośmiobitowe rejestry: **RW** (rejestr wyniku), **MK** (rejestr mnożnika) i **MN** (rejestr mnożnej),
- dwa multipleksery **MUX A** i **MUX B** wyboru argumentów dla układu **ALU**,
- jednostka arytmetyczno-logiczna **ALU**,
- rejestr znaczników **RZ**.

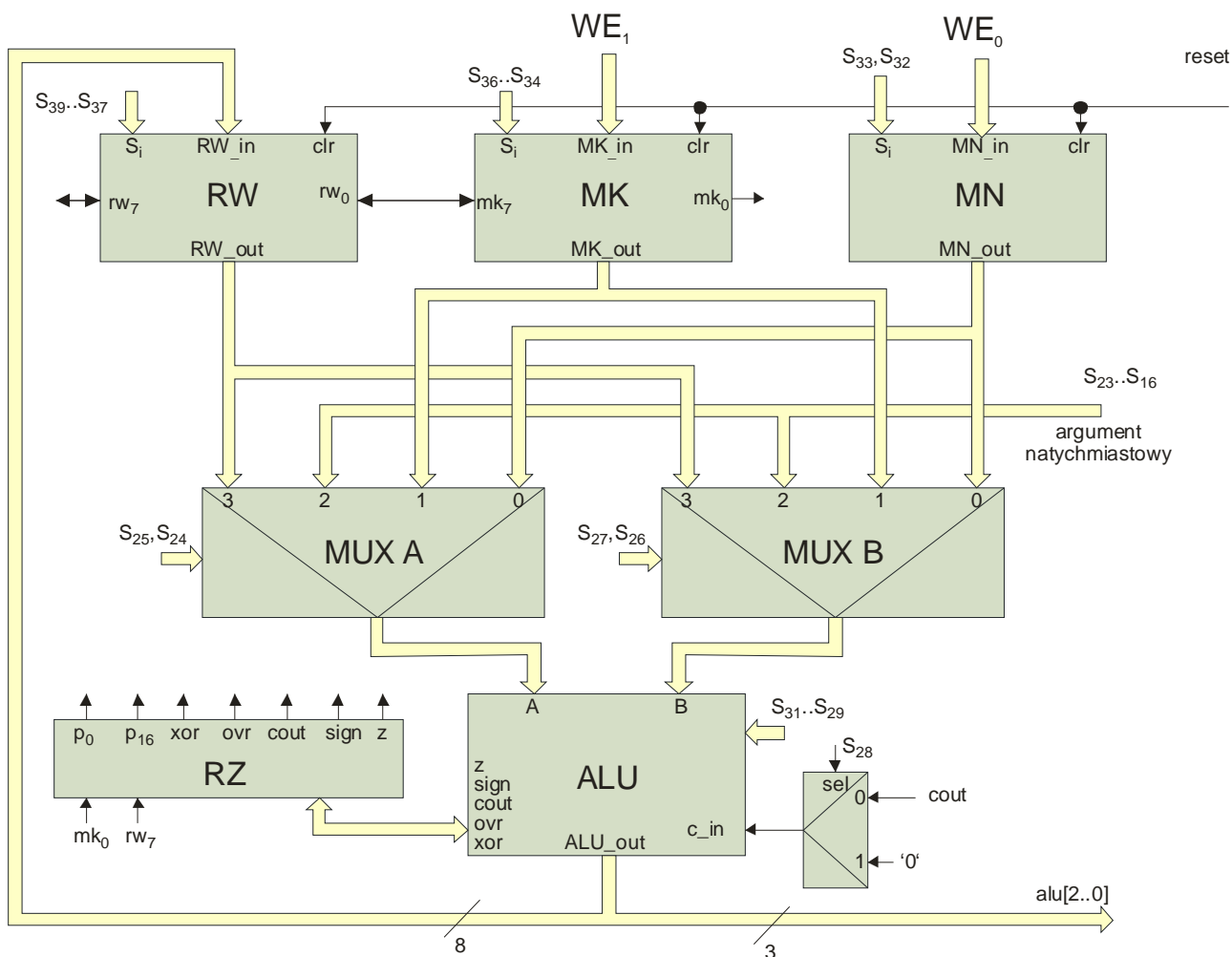

Rysunek 3. Schemat blokowy układu wykonawczego

Rejestry

Rejestr wyniku RW jest 8-bitowym rejestrem przesuwającym. Posiada wejście asynchronicznego zerowania **clr** i wejścia sterowania, na które podawane są trzy bity mikrorozkazu **S₃₉ – S₃₇**. Rejestr posiada 8-bitowe wejście i 8-bitowe wyjście danych. W czasie przesuwania w lewo na wyjściu **rw₇** pojawia się najbardziej znaczący bit rejestru, natomiast podczas przesuwania w prawo najmniej znaczący bit rejestru pojawia się na wyjściu **rw₀**. W tabeli 4 pokazano sposób sterowania rejestrem **RW**.

Tabela 4: Sterowanie rejestrem RW.

Sterowanie $S_{39} - S_{37}$	Wejście	Wyjście	Opis
	<i>clr</i>	<i>RW_out</i>	
X	0	00000000	Zerowanie asynchroniczne
000	1	RW_out	NOP
001	1	00000000	Zerowanie synchroniczne
010	1	RW_in	Ładowanie
011	1	RW_out [6..0] & 0	Przesunięcie w lewo z wsuwaniem 0
100	1	RW_out [6..0] & 1	Przesuwanie w lewo z wsuwaniem 1
101	1	RW_out [6..0] & mk₇	Przesuwanie w lewo z wsuwaniem bitu <i>mk₇</i>
110	1	0 & RW_out [7..1]	Przesuwanie w prawo z wsuwaniem 0
111	1	cout & RW_out [7..1]	Przesuwanie w prawo z wsuwaniem bitu <i>cout</i>

Rejestr mnożnika MK jest 8-bitowym rejestrem przesuwającym. Rejestr **MK** posiada wejście asynchronicznego zerowania *clr*. W tabeli 5 pokazano wysterowanie układu bitami $S_{36} - S_{34}$ słowa mikrorozkazu umożliwiające wykonanie odpowiednich operacji.

Tabela 5: Sterowanie rejestrem MK.

Sterowanie $S_{36} - S_{34}$	Wejście	Wyjście	Opis
	<i>clr</i>	<i>MK_out</i>	
X	0	00000000	Zerowanie asynchroniczne
000	1	MK_out	NOP
001	1	00000000	Zerowanie synchroniczne
010	1	MK_in	Ładowanie
011	1	MK_out[6..0] & 0	Przesuwanie w lewo z wsuwaniem 0
100	1	MK_out[6..0] & 1	Przesuwanie w lewo z wsuwaniem 1
101	1	0 & MK_out[7..1]	Przesuwanie w prawo z wsuwaniem 0
110	1	1 & MK_out [7..1]	Przesuwanie w prawo z wsuwaniem 1
111	1	rw₀ & MK_out [7..1]	Przesuwanie w prawo z wsuwaniem bitu <i>rw₀</i>

Układy mikroprogramowane

Rejestr mnożnej **MN** jest 8-bitowym rejestrem z asynchronicznym zerowaniem, sterowanym przez dwa bity mikrorozkazu: **S₃₃ – S₃₂**. W tabeli 6 pokazano możliwe mikrooperacje wykonywane przez rejestr.

Tabela 6. Sterowanie rejestrem **MN**.

Sterowanie S₃₃ – S₃₂	Wejście	Wyjście	Opis
	clr	MN_out	
X	0	00000000	Zerowanie asynchroniczne
00	1	MN_out	NOP
01	1	00000000	Zerowanie synchroniczne
10	1	MN_in	Ładowanie
11	1	MN_out	NOP

Multipleksery wyboru argumentu

W układzie znajdują się dwa multipleksery (**MUX A** oraz **MUX B**) dla wyboru argumentów **A** i **B** na wejściach układu **ALU**. Wejścia i wyjścia multiplekserów są 8-bitowe. Multiplekser argumentu **B** jest sterowany bitami **S₂₇ – S₂₆**, a multiplekser argumentu **A** przez bity **S₂₅ – S₂₄**. W tabeli 7 pokazano sposób wysterowania multiplekserów.

Tabela 7: Sterowanie multiplekserami **MUXA** (bity **S₂₅ – S₂₄**) oraz **MUXB** (bity **S₂₇ – S₂₆**)

Sterowanie	Wyjście MUX	Opis
00	MN_out	Wybór argumentu MN
01	MK_out	Wybór argumentu MK
10	S₂₃ – S₁₆	Argument natychmiastowy (odczytany z pamięci ROM)
11	RW_out	Wybór argumentu RW

Jednostka arytmetyczno-logiczna ALU

Jednostka arytmetyczno-logiczna **ALU** ma dwa 8-bitowe argumenty na wejściach **A** i **B** oraz 8-bitowe wyjście **ALU_out**, na którym pojawia się wynik operacji. Trzybitowe wejście sterujące (**S₃₁ – S₂₉**) służy do wyboru operacji wykonywanej przez **ALU**. W zależności od wyniku operacji wykonywanej przez **ALU** modyfikowane są bity **z**, **sign**, **cout**, **ovr**, i **xor** rejestru znaczników **RZ**. Wejście **c_in** wykorzystywane jest jedynie podczas operacji dodawania (**ALU_out = A + B + c_in**). W tabeli 8 zestawiono operacje wykonywane przez układ **ALU**.

Układy mikroprogramowane

Tabela 8: Sterowanie ALU.

Sterowanie $S_{31} - S_{29}$	Operacja	Wyjście ALU_out	Opis
000	NOP ¹	bez zmian	Wyjścia układu zachowują poprzednie wartości
001	ADD	$A + B + c_{in}$	Dodawanie (uaktualnia bity z , sign , cout , ovr i xor rejestru znaczników RZ)
010	SUB	$A - B$	Odejmowanie (uaktualnia bity z , sign , cout , ovr i xor rejestru znaczników RZ)
011	AND	$A \text{ AND } B$	Operacja logiczna AND (uaktualnia bity z , sign i xor rejestru znaczników RZ)
100	OR	$A \text{ OR } B$	Operacja logiczna OR (uaktualnia bity z , sign i xor rejestru znaczników RZ)
101	XOR	$A \text{ XOR } B$	Operacja logiczna XOR (uaktualnia bity z , sign i xor rejestru znaczników RZ)
110	NEG ²	$\sim A$	Zmiana znaku argumentu A (uaktualnia bity z , sign , cout , ovr i xor rejestru znaczników RZ)
111	INC	$A + 1$	Inkrementacja argumentu A (uaktualnia bity z , sign , cout , ovr i xor rejestru znaczników RZ)

Rejestr znaczników RZ

Rejestr znaczników **RZ** to rejestr 7-bitowy. Na kolejnych bitach tego rejestru zapisane są następujące wartości:

- z** – ustawiony na wartość 1, gdy wynik operacji **ALU** jest równy zero i ustawiany na 0 w przeciwnym przypadku,
- sign** – ustawiany na 1, gdy wartość wyniku **ALU** jest liczbą ujemną w kodzie U2,
- cout** – zapisywana jest wartość wyjścia przeniesienia (pożyczki) bloku **ALU** podczas operacji dodawania/odejmowania,
- ovr** – zapisywana jest wartość wyjścia nadmiaru bloku **ALU**, tj. sygnalizowane jest wystąpienie przekroczenia zakresu w operacji dodawania/odejmowania w kodzie U2,
- xor** – zapisywana jest wartość operacji XOR najbardziej znaczących bitów argumentów wejściowych **A** oraz **B**,
- P_{16} – zapisywany jest bit wysuwany z rejestru **RW** podczas przesuwania zawartości rejestru w lewo,
- P_0 – zapisywana jest bit wysuwany z rejestru **MK** podczas przesuwania zawartości rejestru w prawo.

Na podstawie wartości bitów **z** i **sign** rejestru znaczników możliwe jest porównanie argumentów **A** i **B**. Jeśli $\sim z \& \text{sign} = 1$, to $A < B$. Jeśli $\sim z \& \sim \text{sign} = 1$, to $A > B$. Tak obliczone wartości są podawane na wejścia 14 (**A < B**) i 15 (**A > B**) multiplexera **MUX W** w układzie sterowania.

¹ Blok ALU został uzupełniony o rejestr wewnętrzny podtrzymujący wynik operacji w ALU z poprzedniego taktu zegara. Ustawiając sterowanie 000 można, przez dowolny czas, utrzymywać na wyjściu ALU wynik interesującej nas operacji arytmetyczno-logicznej.

² Operacja NEG jest negacją liczby w kodzie U2. Ponieważ zakres liczb w kodzie U2 dla długości słowa 8 bitów wynosi od -128 do 127, to podczas negacji liczby -128 jest ustawiany bit **ovr** na wartość 1. Ponieważ operacja negacji jest równoznaczna operacji $(0 - A)$, to dla $A < 0$ ustawiany jest bit **cout** na 1, a dla $A > 0$ na 0.

2.3. Format mikrorozkazu

Mikrorozkazy to słowa 40 bitowe. Format mikrorozkazu przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Przypisanie bitów mikrorozkazu poszczególnym mikrooperacjom.

Bity	Znaczenie
$S_5 - S_0$	Adres docelowy skoku
$S_9 - S_6$	Sterowanie multiplekserem skoku
$S_{12} - S_{10}$	Wartość ładowana do licznika pętli LP
$S_{15} - S_{13}$	Sterowanie licznika pętli LP
$S_{23} - S_{16}$	Argument natychmiastowy
$S_{25} - S_{24}$	Sterowanie multiplekserem argumentu A
$S_{27} - S_{26}$	Sterowanie multiplekserem argumentu B
S_{28}	Sterowanie multiplekserem wybierającym sygnał c_in
$S_{29} - S_{31}$	Wybór operacji ALU
$S_{33} - S_{32}$	Sterowanie rejestrem MN
$S_{36} - S_{34}$	Sterowanie rejestrem MK
$S_{39} - S_{37}$	Sterowanie rejestrem RW

W tabeli 10 przedstawiono formularz ułatwiający kompletowanie mikrorozkazu w kodzie binarnym lub hexadecymalnym.

Tabela 10. Słowo mikrorozkazu.

RW			MK			MN		ALU			S A I U	MUX B		MUX A		Argument natychmiastowy..			
S_{39}	S_{38}	S_{37}	S_{36}	S_{35}	S_{34}	S_{33}	S_{32}	S_{31}	S_{30}	S_{29}	S_{28}	S_{27}	S_{26}	S_{25}	S_{24}	S_{23}	S_{22}	S_{21}	S_{20}

...Argument natychmiastowy				LP ster			LP data			MUX W				Adres skoku					
S_{19}	S_{18}	S_{17}	S_{16}	S_{15}	S_{14}	S_{13}	S_{12}	S_{11}	S_{10}	S_9	S_8	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0

Układy mikroprogramowane

W tabeli 11 przedstawiono przykładowy mikroprogram odejmowania dwóch liczb w naturalnym kodzie binarnym a w tabeli 12 ten mikroprogram w pliku tekstowym z rozszerzeniem *.mif*.

Tabela 11. Przykładowy mikroprogram odejmowania

RW			MK			MN		ALU			S AI u	MUX B		MUX A		Argument natychmiastowy..			
S ₃₉	S ₃₈	S ₃₇	S ₃₆	S ₃₅	S ₃₄	S ₃₃	S ₃₂	S ₃₁	S ₃₀	S ₂₉	S ₂₈	S ₂₇	S ₂₆	S ₂₅	S ₂₄	S ₂₃	S ₂₂	S ₂₁	S ₂₀
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

...Argument natychmiastowy				LP ster			LP data			MUX W				Adres skoku					
S ₁₉	S ₁₈	S ₁₇	S ₁₆	S ₁₅	S ₁₄	S ₁₃	S ₁₂	S ₁₁	S ₁₀	S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

Tabela 12. Przykładowy mikroprogram odejmowania w pliku tekstowym *sub.mif*.

bin

```


0 : 0000101000010001000000000000000000000000
1 : 0100000001010001000000000000000000000000
2 : 000000000001000100000000000000000001000010

```

3. Zestaw laboratoryjny

Zestaw laboratoryjny przedstawiony na rysunku 4, składa się z siedmiu modułów SML3:

- moduł zasilacza **PS1**,
- moduł przełączników szesnastkowych **IN_4xHEX**,
- moduł FPDŁ EP1K30TC144, (**FPGA**)
- moduł wyświetlacza 7-segmentowego **7SEG2** (aby wyświetlić cały 16-bitowy wynik należy zastosować 2 moduły),
- moduł wyświetlacza **LCD 182** (wersja z interfejsem 8-bitowym),
- moduł łącza szeregowego **EIA232_4**.

 


Rysunek 4. Widok zestawu laboratoryjnego.

Moduł FGPA

Moduł z układem FPGA zawiera:

- układ FPGA EP1k30,
- programator ByteBlasterMV ze złączem portu równoległego,
- generator kwarcowy 20MHz,
- gniazdo BNC,
- 9 gniazd w standardzie systemu SML3 (SV1- SV9),
- 16 diod LED,
- 4 przyciski (BT1-BT4),
- 3 przełączniki (SW1-SW3).

 

Rysunek 5. Pakiet z układem FPGA

Połączenia pomiędzy modułami systemu SML3:

<i>Lp.</i>	<i>Połączenie taśmą (moduł.złącze ↔ moduł.złącze)</i>	<i>Opis</i>
1	PS1.SV1 ↔ IN_4xHEX.PWR	Zasilanie układu
2	IN_4xHEX.OUTB ↔ FPGA.SV7	Argument B
3	IN_4xHEX.OUTA ↔ FPGA.SV6	Argument A
4	FPGA.SV1 ↔ 7SEG2 FPGA.SV2 ↔ 7SEG2	Wyświetlenie wyniku (rejestr RW) Wyświetlenie wyniku (rejestr MK)
5	FPGA.SV3 ↔ LCD.D8	Sterowanie LCD
6	FPGA.SV4 ↔ LCD.CTRL	Sterowanie LCD
7	FPGA.SV5 ↔ EIA232_4.SV1	Ładowanie wartości pamięci RAM

Zwory (dostępne na pakiecie FPGA powinny mieć następujące ustawienie)

- OSC zwarte z CLK1 (ustawione w pozycji dolnej),
- BNC zwarte z CLK2 (ustawione w pozycji górnej),
- Vosc zwarte z +5V (ustawione w pozycji prawej),
- zwora 2.5V – zwarta (jeśli nie jest zwarta należy obowiązkowo zgłosić to prowadzącemu ćwiczenie).

Przełączniki (na pakiecie FPGA):

- SW1 – praca krokowa włączona/wyłączona,
- SW2 – krok pracy krokowej,
- SW3 – warunek zewnętrzny **wzew₁**, podawany na multiplexer warunku **MUX W**,
- BT1 – zerowanie układu.

Diody:

Na górnym rzędzie diod **LED A** o numerze **1** wyświetlany jest błąd transmisji przez łącze RS232, a na diodach od **2** do **8** wyświetlane są warunki rejestru znaczników **RZ**. Na diodzie drugiej znacznik **z**, na kolejnych diodach są wyświetlane znaczniki **sign, cout, ovr, xor, P₁₆, P₀**.

Moduł wyświetlacza LCD

Dwuwierszowy wyświetlacz LCD 2x16 wraz ze sterownikiem ułatwia śledzenie pracy układu mikroprogramowanego. Dzięki niemu można zaprezentować stan układu w chwili bieżącej. W połączeniu z możliwością pracy krokowej umożliwia to dokładną obserwację działania układu. Jest to szczególnie cenne, gdy układ nie działa w zamierzony sposób.



Rysunek 6. Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD prezentuje stan układu z bieżącego cyklu zegarowego. Na wyświetlaczu prezentowane są następujące wielkości (począwszy od lewej strony):

- **AD** – adres, wartość wyjścia licznika adresowania **LA** (2 znaki),
- **AS** – adres skoku, bity **S₄ – S₀** (2 znaki),
- **SWYK** – bity **S₃₉ – S₂₄** słowa mikrorozkazu sterujące układem wykonawczym (4 znaki),
- **Z** – cztery pierwsze bity rejestru znaczników (**z, sign, cout, ovr**),
- **L** – zawartość licznik pętli **LP** (1 znak),
- **S** – sterowanie multiplekserem warunku, bity **S₉ – S₆** (1 znak).